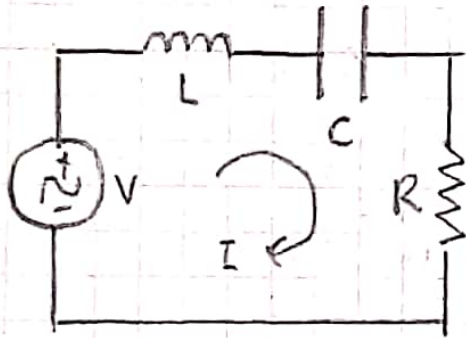


SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL CONSTRUCTOR

LABORATORIO 3 AC, "FASTORES".

$$V = 10 \angle 0^\circ \quad R = 100 \Omega \quad L = 100 \text{ mH} \quad C = 10 \text{ nF}$$



$$\text{MALLA 1} \Rightarrow V = V_L + V_C + V_R$$

$$L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int I dt + IR = V$$

$$\left(L s I + \frac{1}{C} \left(\frac{1}{s} \right) I + IR = V \right) (s)$$

$$\left(L s^2 I + \frac{1}{C} I + R s I = s V \right) \div L$$

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC} I = \frac{dV}{dt}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(100 \times 10^{-6})(10 \times 10^{-9})}} \Rightarrow \omega_0 = 1000000$$

$$\omega_0 = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{\omega_0}{2\pi} \Rightarrow f = \frac{1000000}{2\pi} = 159154.9431 \text{ Hz}$$


$$T = \frac{1}{f} \Rightarrow T = \frac{1}{159154.9431} \Rightarrow T = 6.28 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$f_1 = \frac{f}{10} \Rightarrow f_1 = \frac{159154.9431}{10} \Rightarrow f_1 = 15915.49431 \text{ Hz}$$


$$T_1 = \frac{1}{f_1} \Rightarrow T_1 = \frac{1}{15915.49431} \Rightarrow T_1 = 62.8 \times 10^{-6} \text{ s}$$

① Calcule las corrientes esperadas en pasores

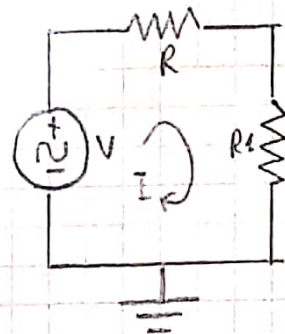
② Calcule el voltaje de salida en pasores




CIRCUITO #1.
RESISTIVO

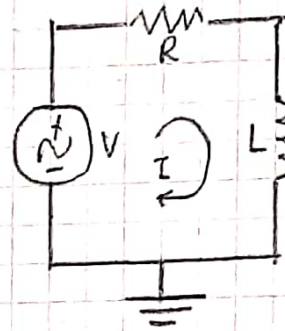

CIRCUITO #2.
INDUCTIVO.

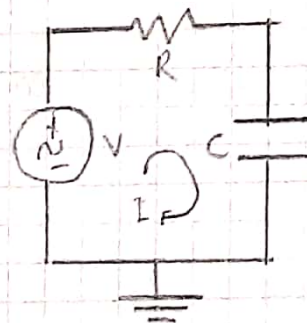

CIRCUITO #3.
CAPACTIVO

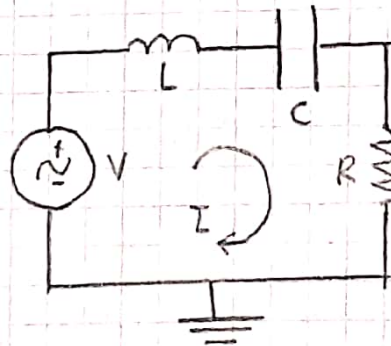

CIRCUITO #4.
RLC SERIE

#1: $V = 10 \angle 0^\circ$ $R = R_1 = 100 \Omega$

MALLA $I \Rightarrow V = V_R + V_{R1}$
 $V = RI + R_1 I$
 $V = I(R + R_1)$
 $\frac{V}{R + R_1} = I$

$$\frac{10 \angle 0^\circ}{200 + 100 \angle 0^\circ} = I$$

$$\frac{10 \angle 0^\circ}{200} = I$$

$$\frac{1 \angle 0^\circ}{20} = I$$

Resistencia Fase 0°



$$i = \frac{1}{20} C e^{j(1000000t + 0^\circ)} = \frac{1}{20} C e^{j(1000000t)}$$

$$V_L = RI \Rightarrow V_L = (100 \angle 0^\circ) \left(\frac{1}{20} \angle 0^\circ \right) \Rightarrow V_L = 5 \angle 0^\circ$$

$$\#2: V_L = 10 \angle 0^\circ \quad R = 100 \Omega \quad L = 100 \mu H$$

$$\begin{aligned} \text{HALLA } I \Rightarrow V_L &= V_R + V_L \\ V_L &= RI + j\omega L I \\ V_L &= I(R + j\omega L) \\ \frac{V_L}{R + j\omega L} &= I \end{aligned}$$

$$\frac{10 \angle 0^\circ}{\sqrt{20000}} = I$$

INDUCTANCIA
FASE 90°

$$\frac{10}{\sqrt{20000}} \angle -45^\circ = I$$

$$i = \frac{10}{\sqrt{20000}} C e^{j(1000000t - 45^\circ)}$$

$$|R + j\omega L| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{(100)^2 + [(1000000)(100 \times 10^{-6})]^2} = \sqrt{20000}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{(1000000)(100 \times 10^{-6})}{100} \right) = 45^\circ$$

$$V_L = j\omega L I \Rightarrow V_L = (1000000)(100 \times 10^{-6}) \angle 90^\circ \left(\frac{10}{\sqrt{20000}} \angle -45^\circ \right) = \frac{1000}{\sqrt{20000}} \angle 45^\circ$$

$$\#3: V_L = 10 \angle 0^\circ \quad R = 100 \Omega \quad C = 10 \text{ nF}$$

$$\begin{aligned} \text{HALLA } I \Rightarrow V_L &= V_R + V_C \\ V_L &= RI + \frac{-j}{\omega C} I \\ V_L &= I \left(R + \frac{-j}{\omega C} \right) \\ \frac{V_L}{R + \frac{-j}{\omega C}} &= I \end{aligned}$$

$$\frac{10 \angle 0^\circ}{\sqrt{20000}} \angle -45^\circ = I$$

CAPACITOR
FASE -90°

$$\frac{10}{\sqrt{20000}} \angle 45^\circ = I$$

$$i = \frac{10}{\sqrt{20000}} C e^{j(1000000t + 45^\circ)}$$

$$|R + \frac{-j}{\omega C}| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{-1}{\omega C} \right)^2} = \sqrt{(100)^2 + \left(\frac{-1}{(1000000)(10 \times 10^{-9})} \right)^2} = \sqrt{20000}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{-1/\omega C}{R} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{-1/(1000000)(10 \times 10^{-9})}{100} \right) = -45^\circ$$

$$V_i = 10 \angle 0^\circ$$

$$R = 100 \Omega$$

$$L = 100 \mu H$$

$$C = 10 nF$$

HAUUA $I = \lambda V_i = V_{iL} + V_{iC} + V_{iR}$

#4: $V_i = j\omega L I + \frac{-j}{\omega C} I + R I$

$$V_i = I \left(j\omega L + \frac{-j}{\omega C} + R \right)$$

$$\frac{V_i}{j\omega L + \frac{-j}{\omega C} + R} = I$$

$$10 \angle 0^\circ = I$$

$$200 \angle 0^\circ$$

$$\frac{1}{10} \angle 0^\circ = I$$

RESISTENCIA
FASE 0°

$$\tilde{C} = \frac{1}{10} C e^{j(1000000 t + 10^\circ)}$$

$$\tilde{C} = \frac{1}{10} C e^{j(1000000 t)}$$

$$R + j\omega L + \frac{-j}{\omega C} = 100 + j(1000000)(100 \times 10^{-6}) + \frac{-j}{(1000000)(10 \times 10^{-9})}$$

$$R + j\omega L + \frac{-j}{\omega C} = 100 + j100 - j100 = 100 \Rightarrow R \text{ que tiene fase } 0^\circ$$